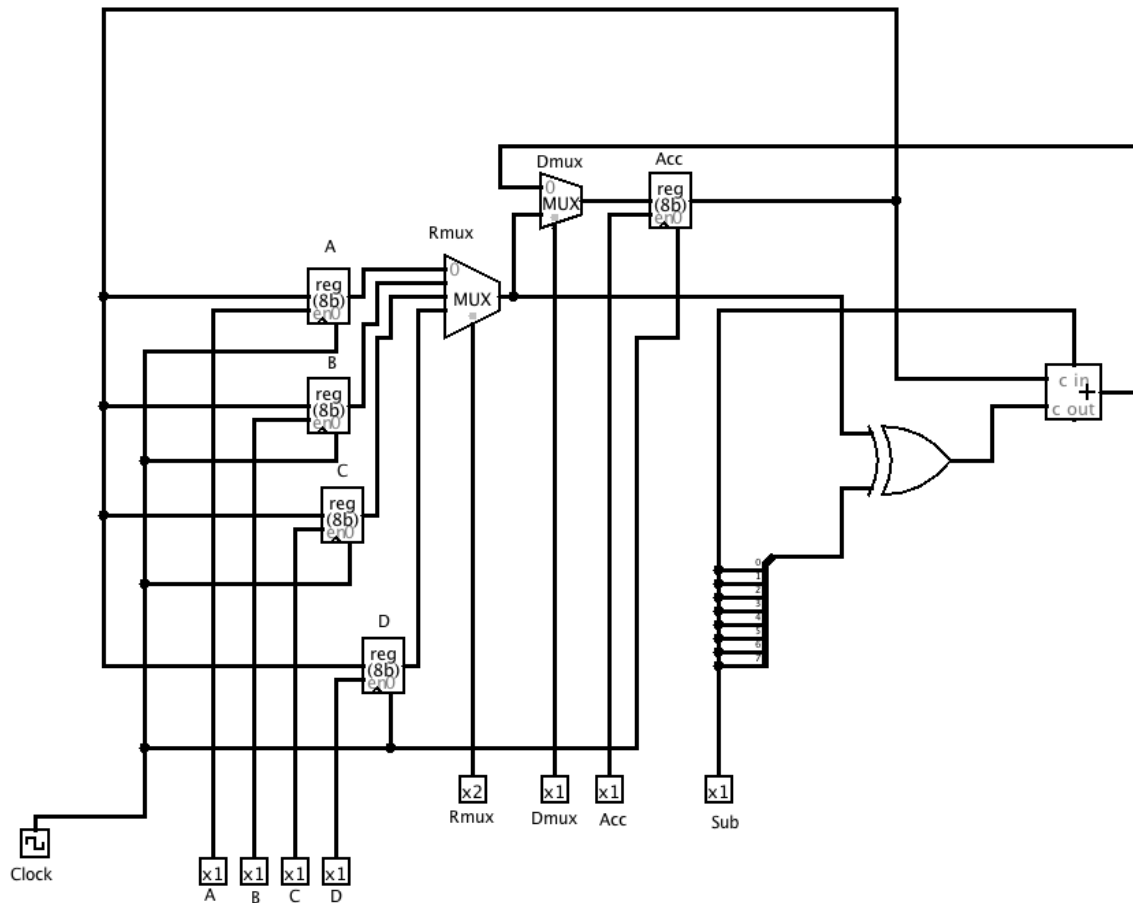


Datapath Circuit for Register Transfer with Adder



Control Code: LaLbLcLd, Rmux, Dmux, Acc, Sub (total control bits = 9 bits)

- 1)
 - a) $A \rightarrow \text{Acc}$
 - b) $B + \text{Acc} \rightarrow \text{Acc}$
 - c) $\text{Acc} - C \rightarrow \text{Acc}$
 - d) $D + \text{Acc} \rightarrow \text{Acc}$
- 2)
 - a) LaLbLcLd = 0000, Rmux = 00, Dmux = 1, Acc = 1, Sub = 0
 - b) LaLbLcLd = 0000, Rmux = 01, Dmux = 0, Acc = 1, Sub = 0
 - c) LaLbLcLd = 0000, Rmux = 10, Dmux = 0, Acc = 1, Sub = 1
 - d) LaLbLcLd = 0000, Rmux = 11, Dmux = 0, Acc = 1, Sub = 0
- 3)
 - A = 0x13 (19)
 - B = 0x5B (91)
 - C = 0x3A (58)
 - D = 0xF0 (-16)

- 4) a) Acc = 0x13 (19)
 b) Acc = 0x6E (110)
 c) Acc = 0x34 (52)
 d) Acc = 0x24 (36)

5) No, because none values went outside of the 8-bit two's complement ranges of -128 to 127.

6) Acc = 0x24 (36)

7) A+B-C+D

Time	Register Values					Control Code					Action
	A	B	C	D	Acc	LaLbLcLd	Rmux	Dmux	Acc	Sub	
0	0x13	0x5B	0x3A	0xF0	0x00						
1	0x13	0x5B	0x3A	0xF0	0x13	0000	00	1	1	0	A → Acc
2	0x13	0x5B	0x3A	0xF0	0x6E	0000	01	0	1	0	B+Acc → Acc
3	0x13	0x5B	0x3A	0xF0	0x34	0000	10	0	1	1	Acc-C → Acc
4	0x13	0x5b	0x3A	0xF0	0x24	0000	11	0	1	0	D+Acc → Acc